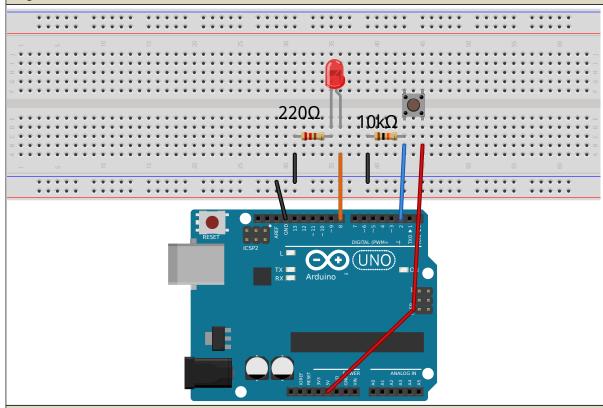


# Actividad: LED activado por botón

Apagar y encender un LED a presionando un botón

## Diagrama de Conexión



#### Código en IDE Arduino

```
LED activado por boton
 */
int button = 2;
                            // pin que lee estado del boton
int led = 8;
                              // pin al cual esta conectado el LED
boolean ledOn = false;
                              // estado actual del LED
// la funcion setup() se ejecuta una vez al reiniciarse
void setup() {
 pinMode(button, INPUT); // inicializa el pin de entrada
 pinMode(led, OUTPUT);  // inicializa el pin de salida
digitalWrite(led, LOW);  // apaga el LED
  Serial.begin(9600);
                            // habilitamos el envio de debug por el monitor
serial
// la funcion loop() es llamada internamente en un ciclo sin fin
void loop() {
  // espera a que presionen el boton
  while(digitalRead(button)==LOW)
```

Área de Informática



```
}
// espera a que suelten el boton
while(digitalRead(button)==HIGH)
{
}
// un mensaje por el monitor serial
Serial.println("Boton presionado...");
// si el LED estaba encendido entonces lo apagamos
if(ledOn)
{
  digitalWrite(led, LOW);  // apaga el LED
  ledOn = false;
}
else
  digitalWrite(led, HIGH); // enciende el LED (HIGH es el nivel de voltaje)
  ledOn = true;
}
```

#### Resultado Esperado

Cada vez que se presione el botón se desplegará un mensaje en el Monitor Serial, Al mismo tiempo, el LED se apagará o encenderá.

### Variaciones a la Actividad Principal

1. Agregue el código necesario para desplegar en el Monitor Serial el estado del LED (apagado o encendido)

Área de Informática 2